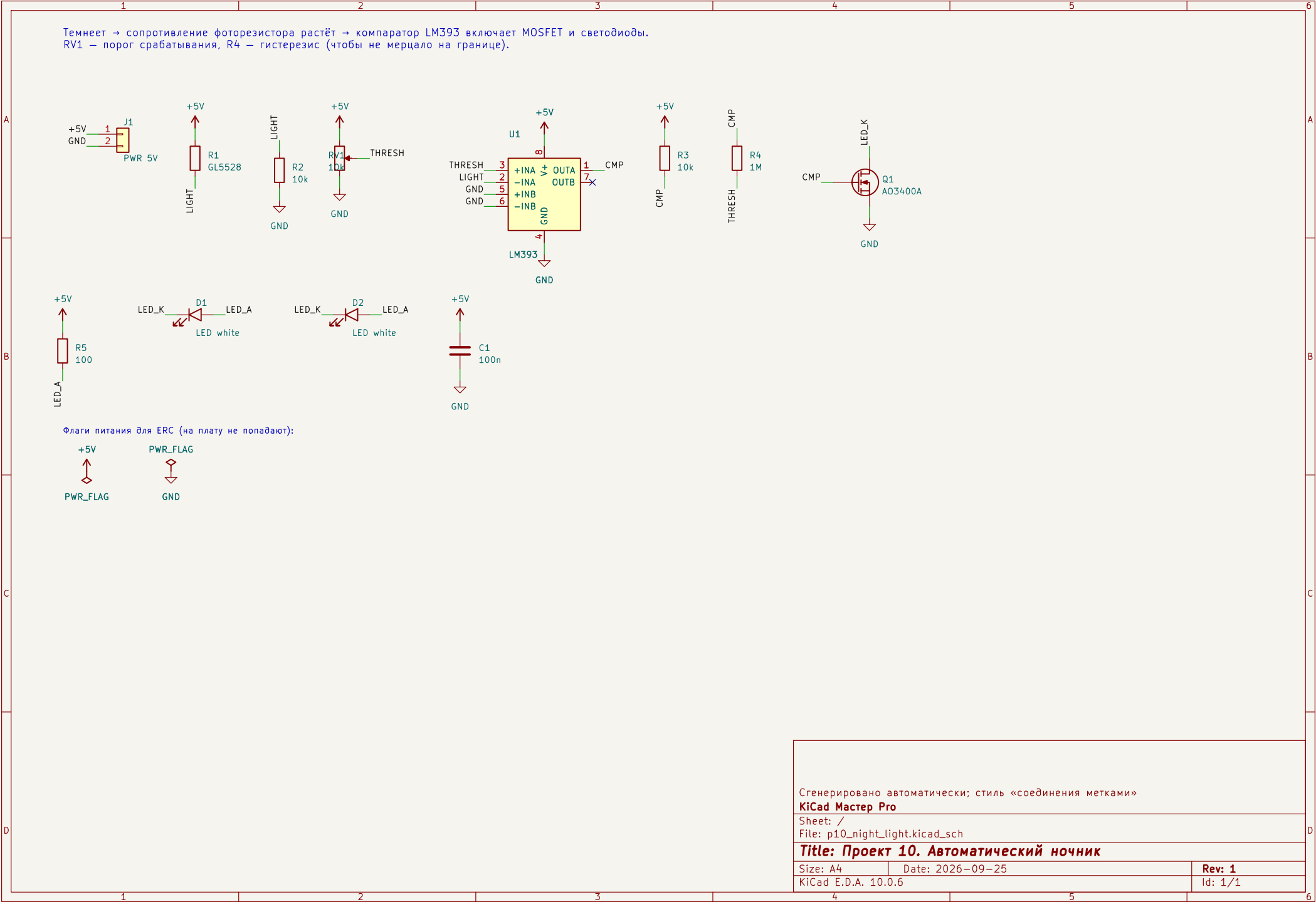


Темнеет → сопротивление фоторезистора растёт → компаратор LM393 включает MOSFET и светодиоды.
RV1 — порог срабатывания, R4 — гистерезис (чтобы не мерцало на границе).



Сгенерировано автоматически; стиль «соединения метками»

KiCad Мастер Pro

Sheet: /
File: p10_night_light.kicad_sch

Title: Проект 10. Автоматический ночник

Size: A4	Date: 2026-09-25	Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1